

Interface JTAG

L'interface jtag est utilisée, entre autre, pour la programmation in situ de CPLD et FPGA.

Le schéma électronique de l'interface décrite ici, à été optimisé pour un câblage et une mise en boîtier aisée. Quelques résistances accompagnées d'un 74HC244 suffisent à réaliser ce circuit et sa connexion sur le port parallèle d'un ordinateur vous permettra de profiter pleinement des possibilités offertes par le port jtag.


Historique du JTAG

Le **JTAG** (Join Test Action Group) fût fondé en 1985 à l'initiative des sociétés telles que IBM, AT&T, Texas Instrument, Philips Electronics NV, Siemens, Alcatel et Ericsson pour créer une solution de test uniforme.

Une nouvelle méthode de test, Boundary-Scan Test (BST), naquis et fut adoptée par le groupe IEEE en 1990 sous la référence standard 1149.1.

Les cellules jtag embarquées dans les composants électroniques cibles donnent à l'utilisateur la possibilité de tester ou de programmer de la mémoire FLASH et des CPLD / FPGA depuis l'apparition du "Gang Testing and In-System Programming" en mars 2000.

 Maintenant, dans la pratique, nous utilisons un ou plusieurs composants jtag soudés sur une carte munie d'un port jtag à 10 broches. Une **interface jtag** est connectée entre la carte cible et un ordinateur pour l'opération de programmation in-situ.



Interface JTAG ou programmeur d'eprom ?

Pour programmer les CPLD ALTERA EPM7032S / EPM7064S nous avons à notre disposition deux méthodes.

La programmation par programmeur universel entraîne la nécessité de posséder **un adaptateur PLCC44 DIL48** pour l'enficher sur le programmeur. J'ai déjà décrit ce genre de réalisation sur ce site.

La programmation par le port JTAG permet de programmer toute sorte de composants programmables in situ.

Pour les CPLD et FPGA ALTERA, elle se fait à l'aide d'une interface connectée au port parallèle du PC.

Interface JTAG et câble ByteBlasterMV

En consultant diverses ressources sur le net on trouvera des solutions variées quand à la réalisation d'un câble JTAG.

Chacune des réalisations est motivée par l'envie de programmer tel ou tel composant ou bien de modifier le firmware d'un appareil du commerce.

Le câble ByteBlasterMV est la solution que le constructeur ALTERA à mise en oeuvre pour la programmation par port jtag des composants CPLD / FPGA qu'il commercialise. Ce câble est le dispositif qu'ALTERA préconise d'utiliser conjointement avec le logiciel MAX+PLUS® II ou Quartus™ II ; il n'est ni plus ni moins q'une interface JTAG pour port parallèle de PC.

Le schéma électronique de cette interface est disponible sur le site d'ALTERA ou sur des documentations et CD divers émanant du constructeur.


Vous pouvez également télécharger l'archive [Documentation du câble jtag ByteBlasterMV pour port parallèle](#).

Caractéristiques de l'interface jtag

- Cette interface s'utilise sur un PC équipé d'un port parallèle 25 broches.
- Elle permet la programmation in-situ des composants MAX® 9000, MAX 7000S, MAX 7000A, MAX7000B, et MAX3000A,
- la configuration APEX™ II, APEX 20K (inclus APEX 20K, APEX 20KE, and APEX 20KC), ACEX 1K, Mercury™ , FLEX® 10K (inclus FLEX 10KA and FLEX 10KE), FLEX 8000, FLEX 6000 et les solutions processeur embarqué Excalibur™.
- L'alimentation en 3,3 V ou 5 V est amenée par le port jtag la carte cible.
- Le téléchargement des données s'effectue à partir des logiciels MAX+PLUS® II ou Quartus™ II.
- L'utilisation est faite avec un connecteur 10 broches mâles sur la carte cible.


Prototype d'une interface

 La première interface jtag que j'ai réalisé, est un prototype gravé avec une machine à commande numérique (réalisation 2001 qui fonctionne toujours).



Nous distinguons au centre le 74HC244 monter sur support tulipe. Le 74HC244 est un octuple tampon non inverseur servant également de commande de ligne à trois états. Le circuit 74HC244 est conçu pour améliorer le fonctionnement des systèmes de commande d'horloge et des émetteurs-récepteurs de bus.

Schéma électronique

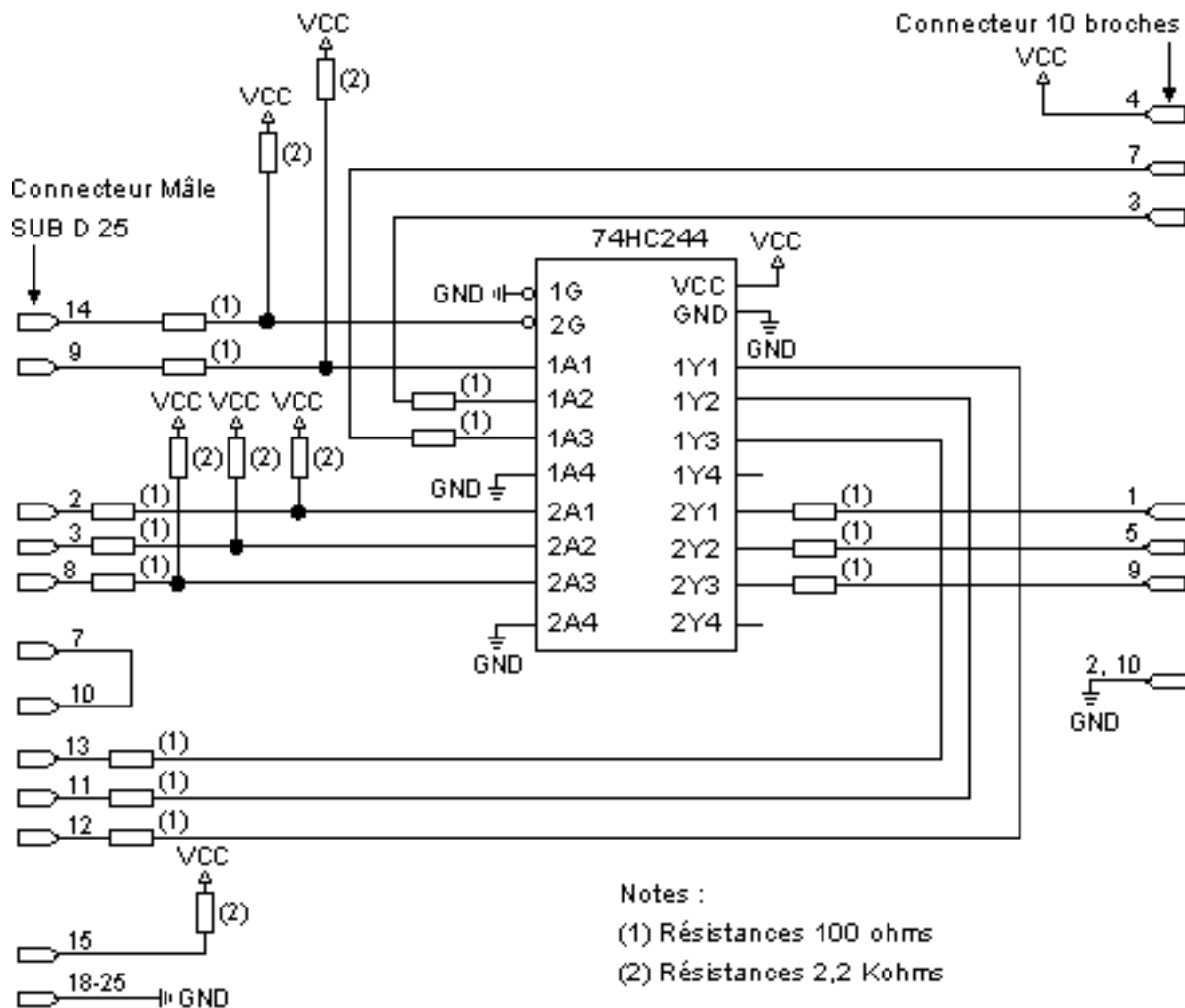


La version Positron-libre

En observant le schéma électronique ci-dessus on remarquera l'utilisation répétée des résistances de 100 ohms et 2,2 Kohms.

Dans un souci de facilité de réalisation (routage, implantation, soudage) j'ai adapté ce schéma en utilisant des [réseaux de résistances dip et sip](#). Cette version à composants traversants (le [soudage](#) des [cms](#) n'est pas encore à la portée de tous) n'en comporte que 4 à souder (plus les connecteurs). Les chances de se tromper sont quasi nulles (tous les composants sont orientés dans le même sens).

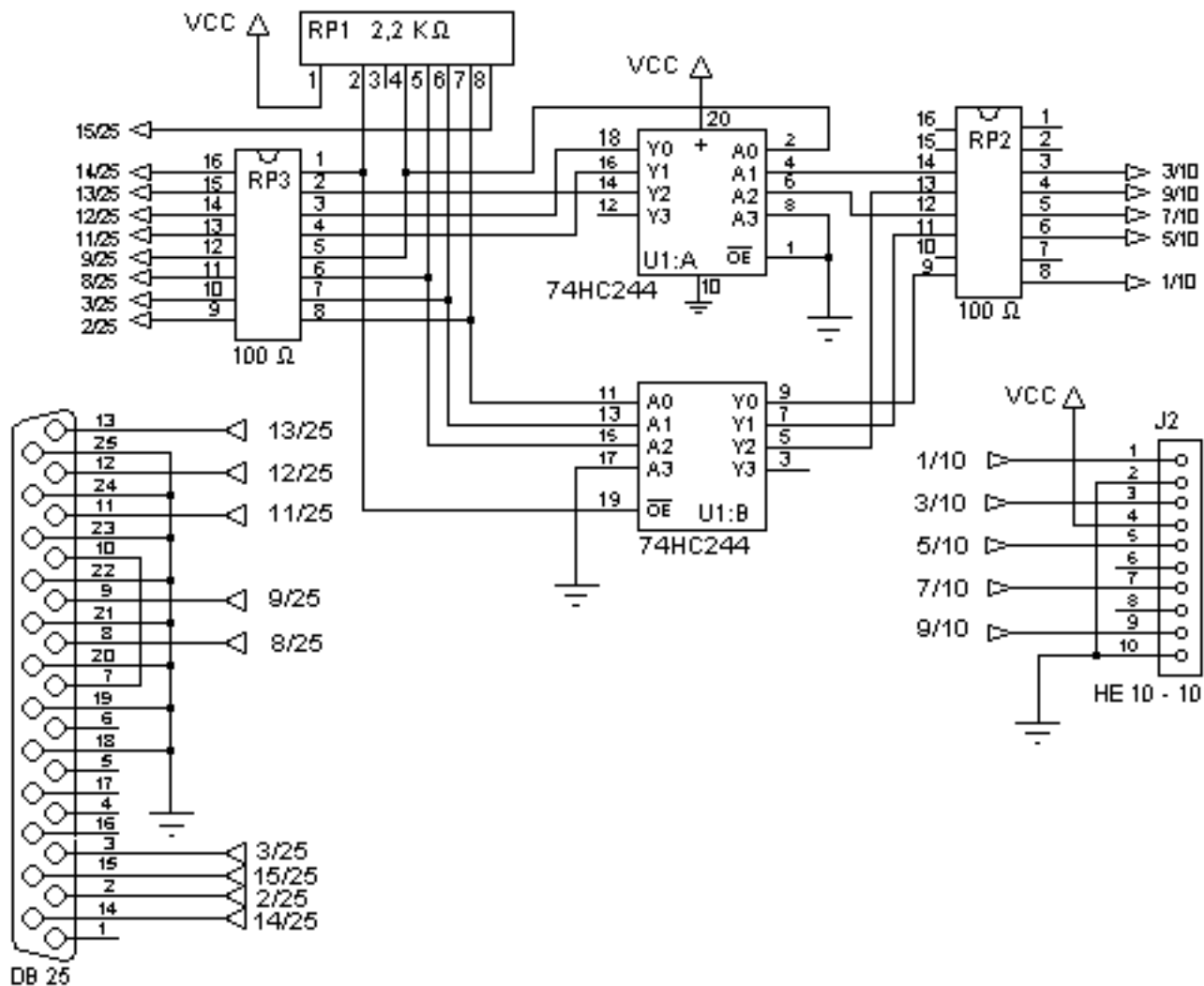Ceux ou celles qui opterons pour un circuit simple face implanterons les ponts de câblage (straps remplaçant les pistes côté composants) avant toute chose.



Voir le [schéma de l'interface jtag](#) au format **gif 52,5 Ko** 1777 x 773 pixels (échelle 1).

Télécharger le [schéma de l'interface jtag](#) en **pdf 54 Ko**. (échelle 1)

Routage

Cette interface jtag est réalisable en simple face mais la version double face procure une facilité de câblage accrue.

Ci-dessous : aperçu du tracé côté cuivre vu de dessous (images non exploitables dans cet affichage).



 


Image suivante : aperçu des pistes côté composant vu de dessus.

 

Implantation des composants

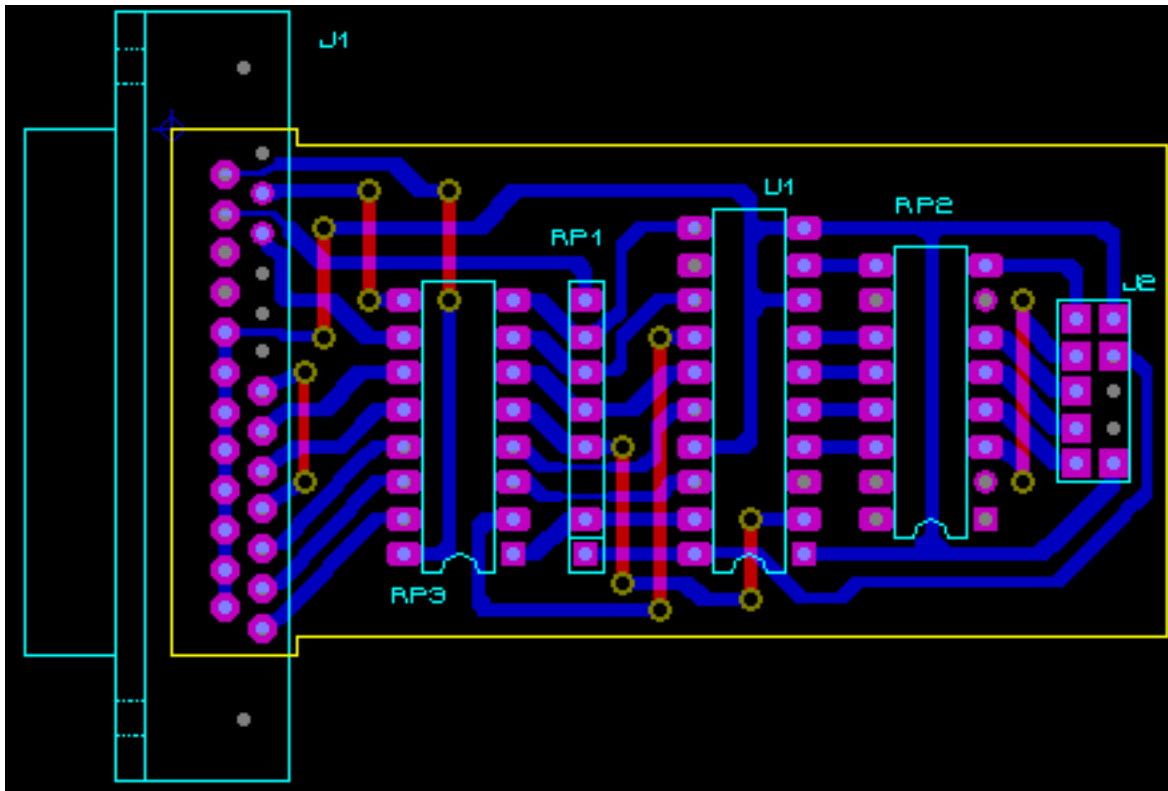Vue de dessus de l'interface (les pistes des soudures sont vues par transparence)




Nomenclature

- 1 support DIL tulipe 20 pins
- 2 réseaux de résistances DIL 8 x 100 ohms (RP2 et RP3)
- 1 réseaux de résistances SIL 7 x 2,2 K-ohms (RP1)
- 1 74HC244
- 1 embase HE10 2 x 5 contacts (10 points)
- 1 connecteur DB 25 mâle à souder sur CI, couder 90° (sans vis)
- un boîtier / capot pour DB25

Pour les câbles :

- 2 connecteurs HE10 femelle 10 points
- 30 cm de nappe 10 conducteur (vous pouvez aussi acheter une nappe toute faite)
- Éventuellement une rallonge port imprimante (câblée complète c'est mieux)

 
Nb : la carte électronique supportant les composants jtag sera équipée d'un connecteur 10 points mâles pour la réalisation du port jtag (voir schéma ci-dessous).



Construction de l'interface JTAG

Étape n° 1 : implantez et soudez les 8 ponts de câblage si votre CI est en simple face.

 Les straps de câblage sont représentés en rouge sur le plan d'implantation (piste verticale face composant).




Étape n° 2 : soudez les deux réseaux de résistance DIL RP2 et RP3.

Soudez le support tulipe 20 broches.



 
Étape n°3 : coupez la troisième patte du réseau de résistance SIL RP1 (2,2 Kohms) puis soudez le composant dans la bonne orientation.



Si vous ne trouvez pas de réseaux à 7 résistances, vous pouvez couper la 9ème patte d'un réseaux de 8 ; il y a assez de place sur le montage.

Étape n°4 : Implantez le connecteur DB-25 et le connecteur HE10. Vérifiez, **avant soudage**, la qualité de l'assemblage mécanique avec le boîtier.

 
Soudez les connecteurs et faire une vérification visuelle de toutes les soudures.



Implantez le 74HC244 dans son support et enfermez le tout dans son boîtier.

Fabrication du câble interface / carte cible

Le câble sera fabriquée avec 20 à 30 cm (pas plus) de nappe 10 conducteurs. On sertira à chaque extrémité un connecteur HE10 femelle 2 x 5 contacts. Attention de bien faire correspondre les pin 1 des connecteurs au fil 1 (couleur rouge). Il faut faire pivoter la nappe à une extrémité. Si la longueur du câble se révèle trop courte pour aller jusqu'à l'interface jtag de la carte cible, on rallongera l'ensemble avec une rallonge (de bonne qualité), pour port parallèle, intercalée entre l'interface jtag et le port parallèle du PC.

 

Vous pouvez maintenant programmer vos circuits ISP et vous exercez sur la [carte électronique à EPM7128](#) décrite sur ce site.

Fichiers des typons

Images à l'échelle 1 au **format Pdf** du [routage côté composant de l'interface jtag](#) (38 Ko) et du [routage côté cuivre de l'interface jtag](#) vu par dessus par transparence (48 Ko).

Définition : 600 pixels par pouce, imprimez à partir d' Acrobat Reader directement pour obtenir une impression à dans les bonnes dimensions (7,07 cm x 3,74 cm ou 2,78 in x 1,47 in).

Au **format gif** [face composant](#) et [face cuivre](#) vous obtenez des images originales 1669 x 884 pixels de 37 Ko et 50 Ko.

Pour exploiter ce format et l'imprimer en taille réelle :

1. Ouvrir le fichier Gif avec Adobe Photoshop par exemple.
2. Modifier la taille de **l'impression** de l'image :
3. Résolution : 600 pixels / pouce
4. Largeur = 7,07 cm
5. Hauteur = 3,74 cm.
6. Imprimer à partir de votre logiciel d'image et l'impression se fait en grandeur réelle.

Fichiers exécutés sous PROTEUS (ISIS / ARES) et Gerber

Télécharger [les fichiers de schéma](#), routage et bibliothèque de composants, de fabrication au format Gerber pour faire fabriquer le PCB par un professionnel du CI + les images GIF et PDF (294 Ko ZIP).

